 



Clocked CMOS

Utilizada para crear puertas lógicas que se transforman en elementos tri-state.




CVSL Cascade Voltage Switch Logic

 Es posible crear una versión alternativa dinámica.




CVSL Cascade Voltage Switch Logic

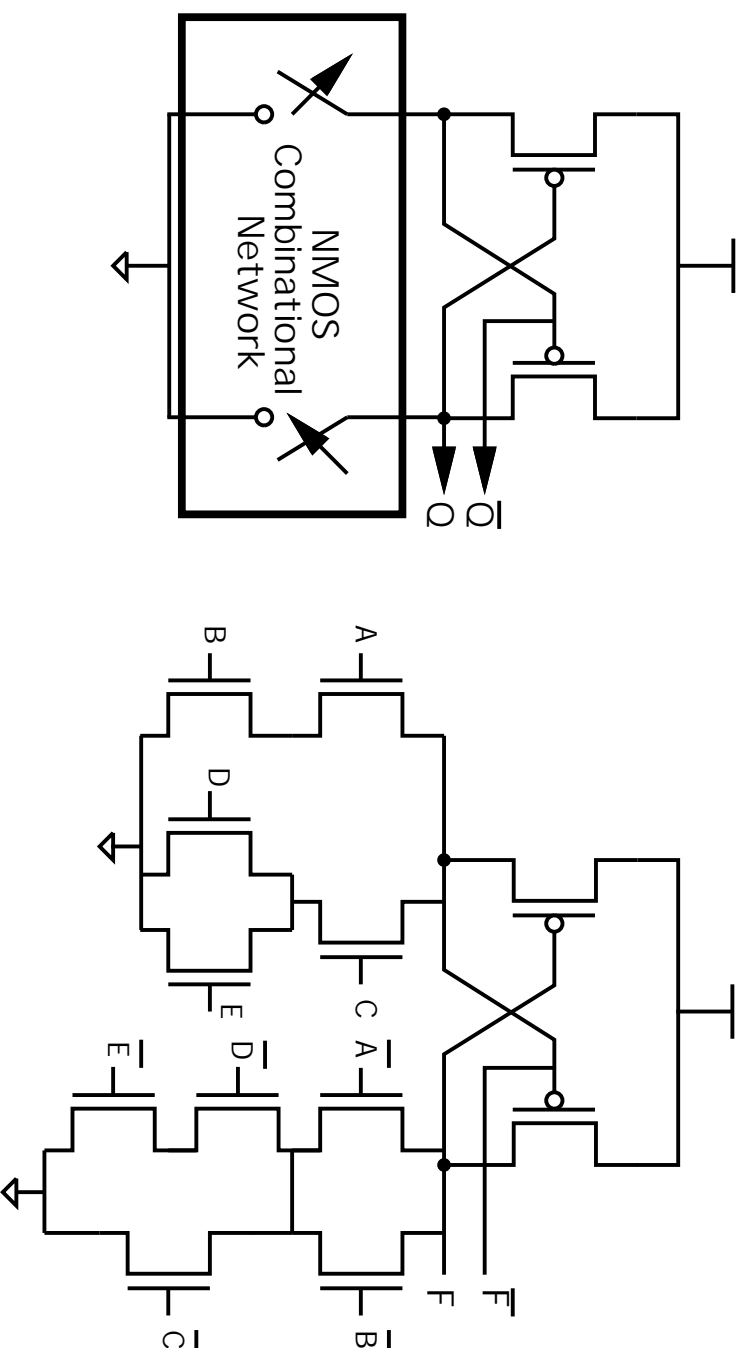Estilo de lógica diferencial que requiere tanto la señal como su complementario para realizar interconexiones.




CMOS Dinâmico Multi-fase

 Las puertas pueden conectarse para crear pipelines de cuatro etapas, o bien pipelines de dos etapas.




CMOS Dinámico Multi-fase

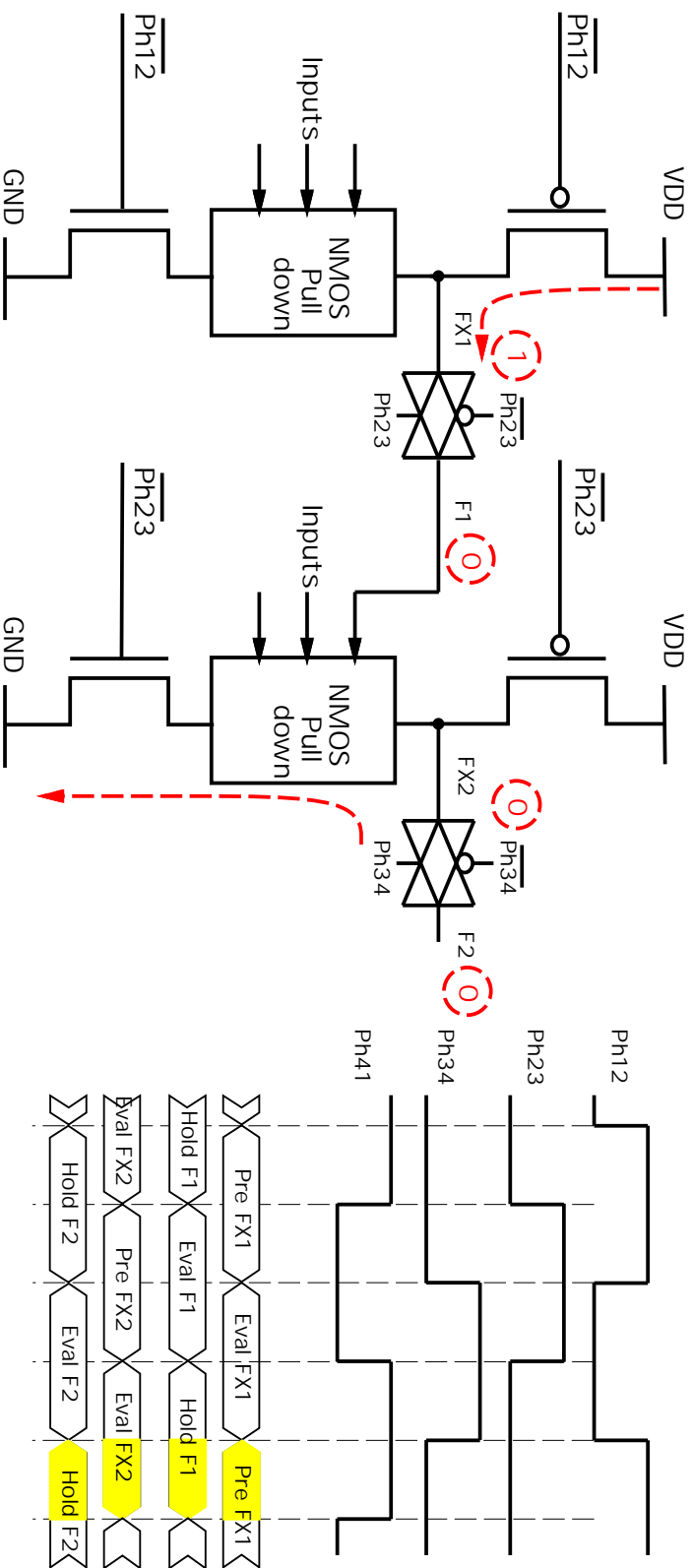La señal FX1 se precarga, mientras F1 esta aislada. La salida F2 mantiene su valor.




CMOS Dinámico Multi-fase

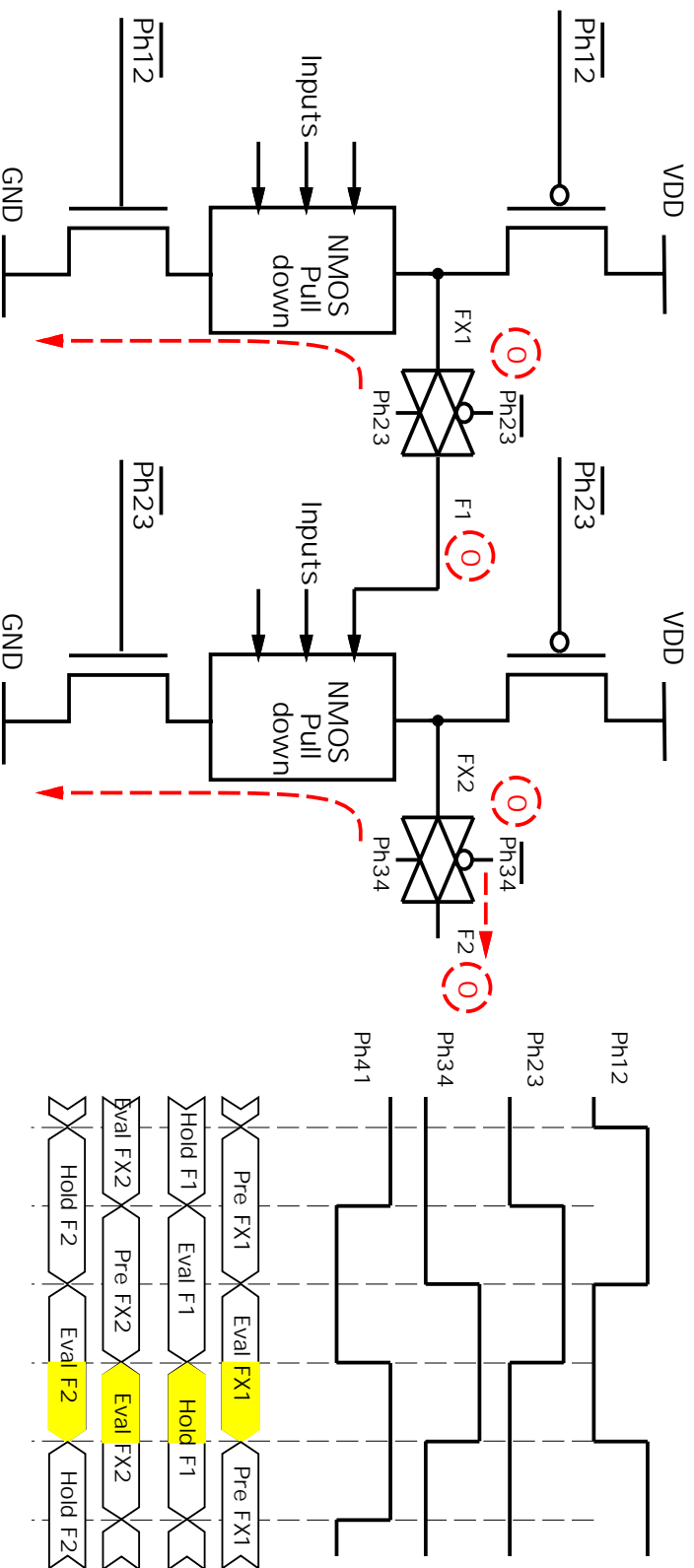La señal F1 se aísla de FX1. La señal FX2 evalúa y se propaga a la salida F2.




CMOS Dinámico Multi-fase

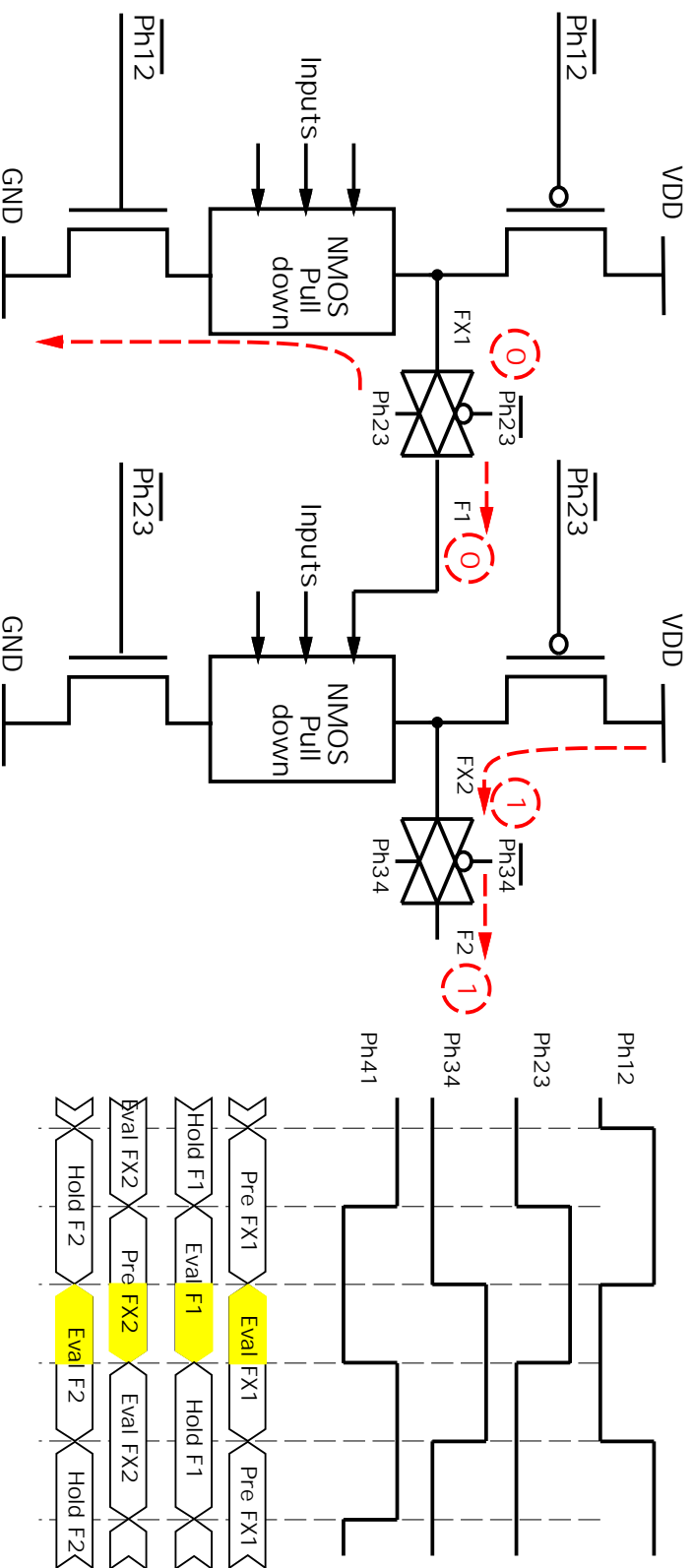Las señales FX1 y F1 se evalúan. La señal FX2 se propaga a la salida F2.




CMOS Dinámico Multi-fase

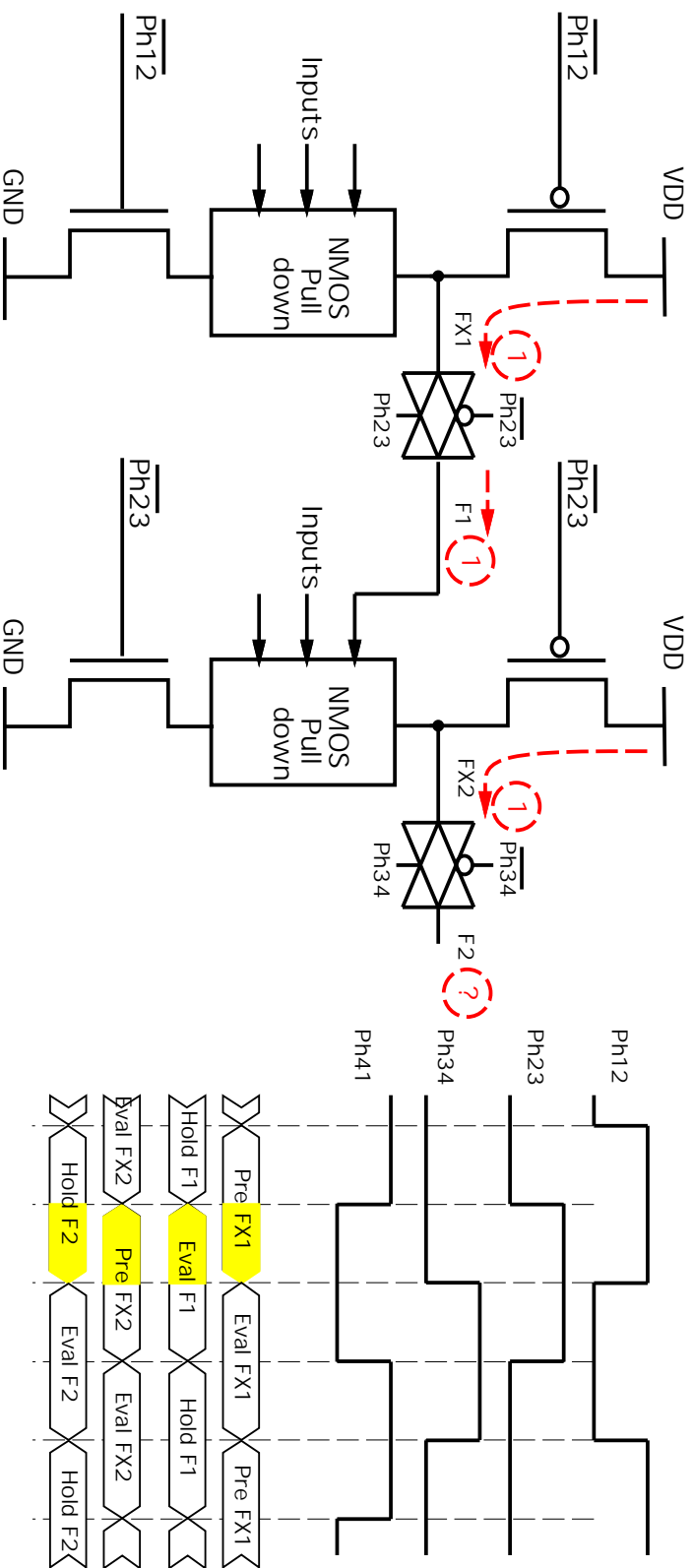La señal FX1 se propaga a la salida F1. La señal FX2 se precarga.




CMOS Dinámico Multi-fase

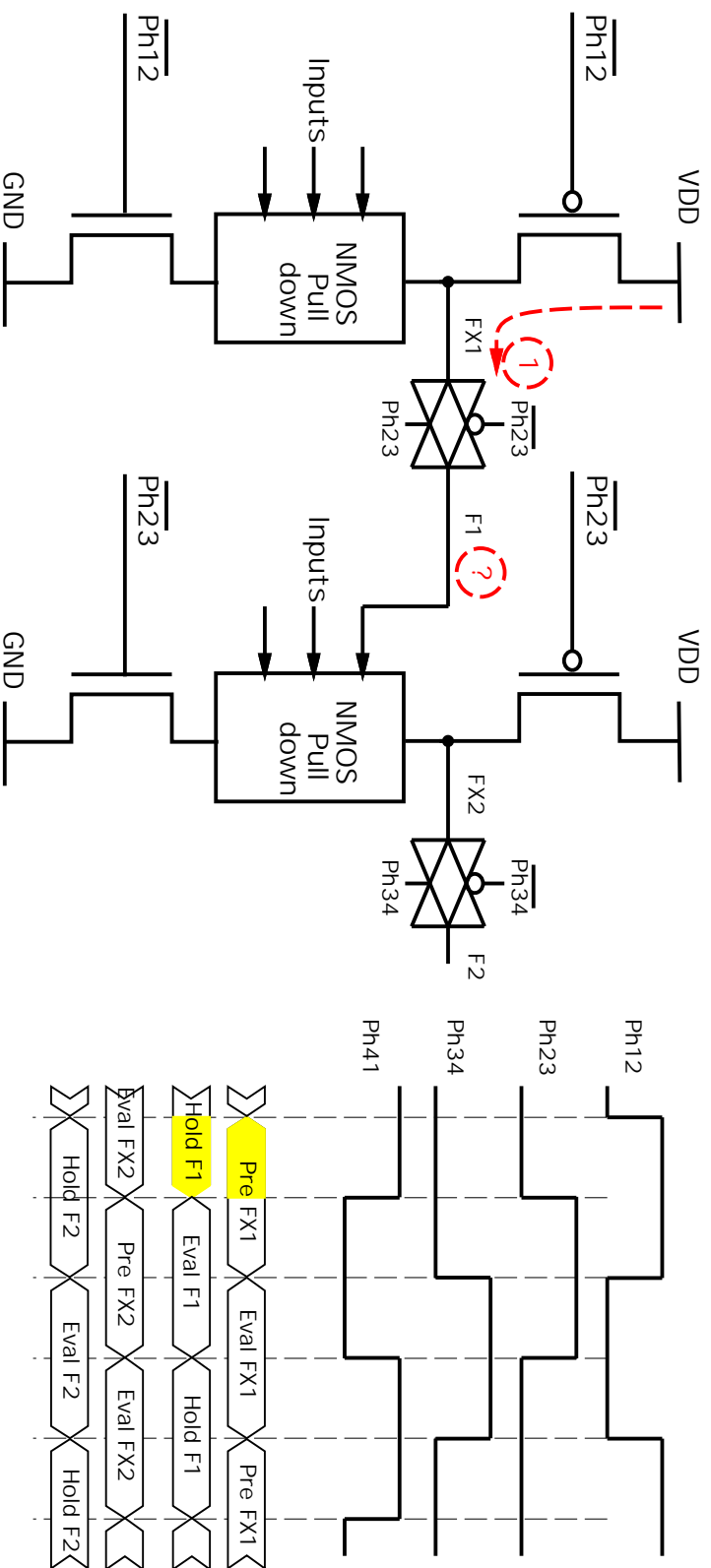Inicialmente se precarga la señal interna FX1. La señal F1 no se modifica.




CMOS Dinámico Multi-fase

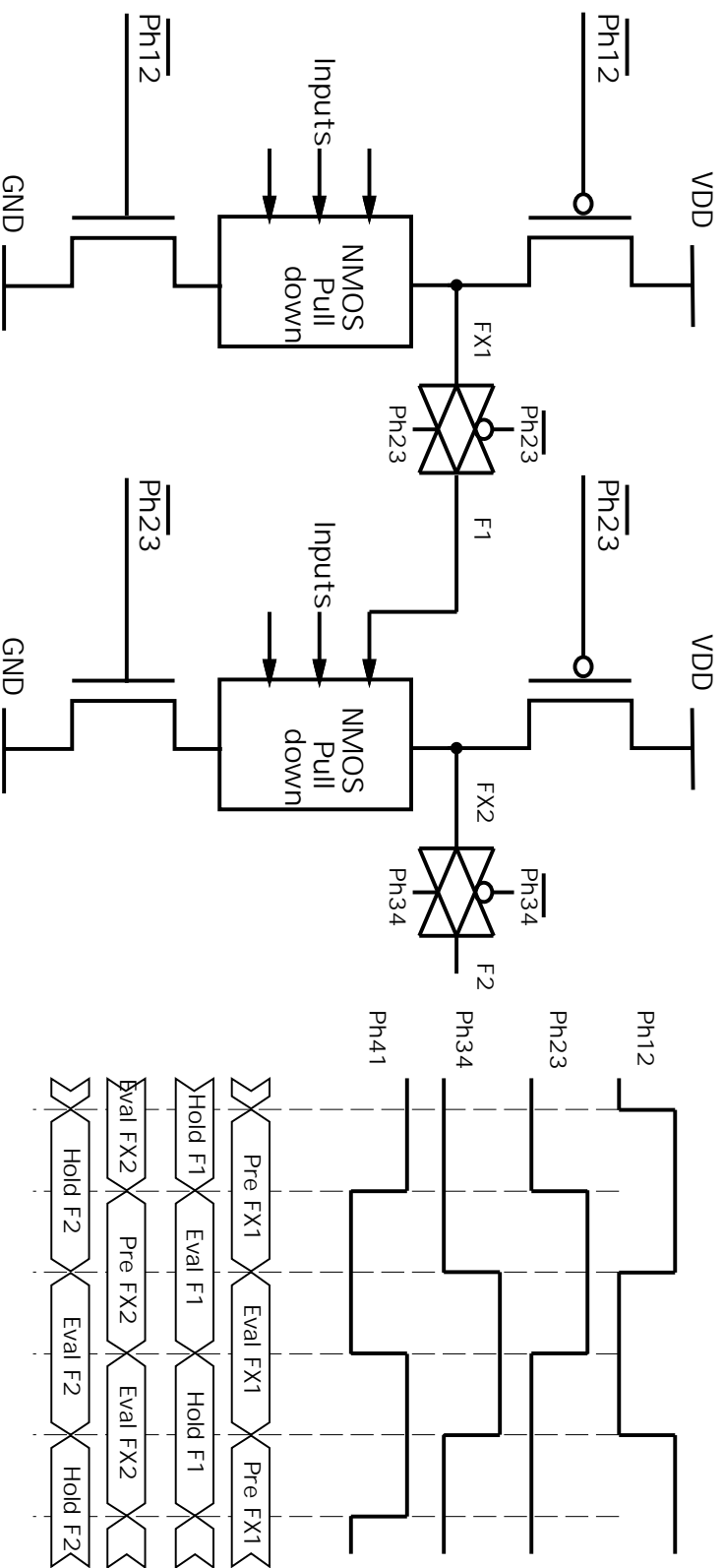La evaluación de una etapa y la transferencia de datos de una etapa a la siguiente se realiza en cuatro -fases.




CMOS Dinámico Multi-fase

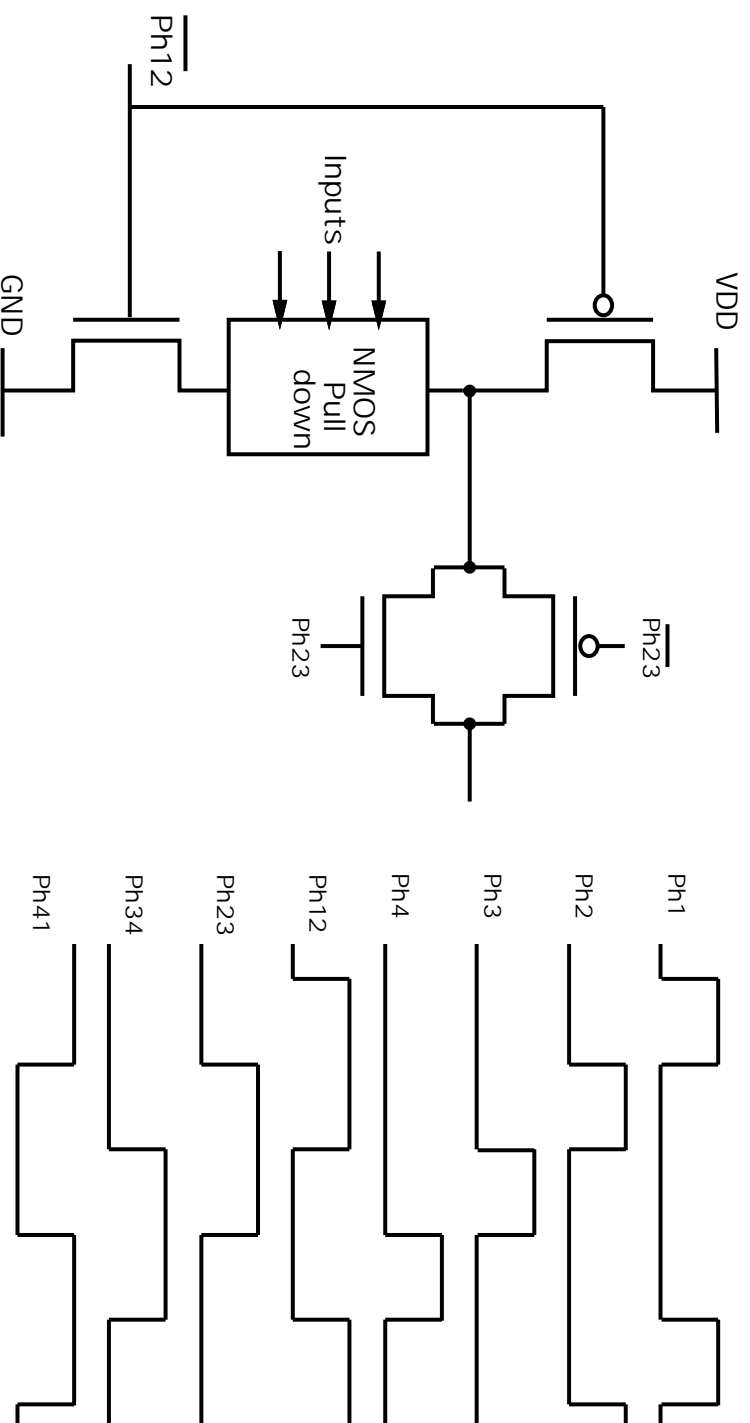Se utilizan cuatro fases para crear un pipeline en la evaluación de las puertas. Se utiliza una puerta de paso para controlar la interconexión.




Domino CMOS

 Dimensión incorrecta (normal) del inversor:




Domino CMOS

Dimensión correcta (weak) del inversor:

 


Domino CMOS

Self-reset utilizando footed domino.

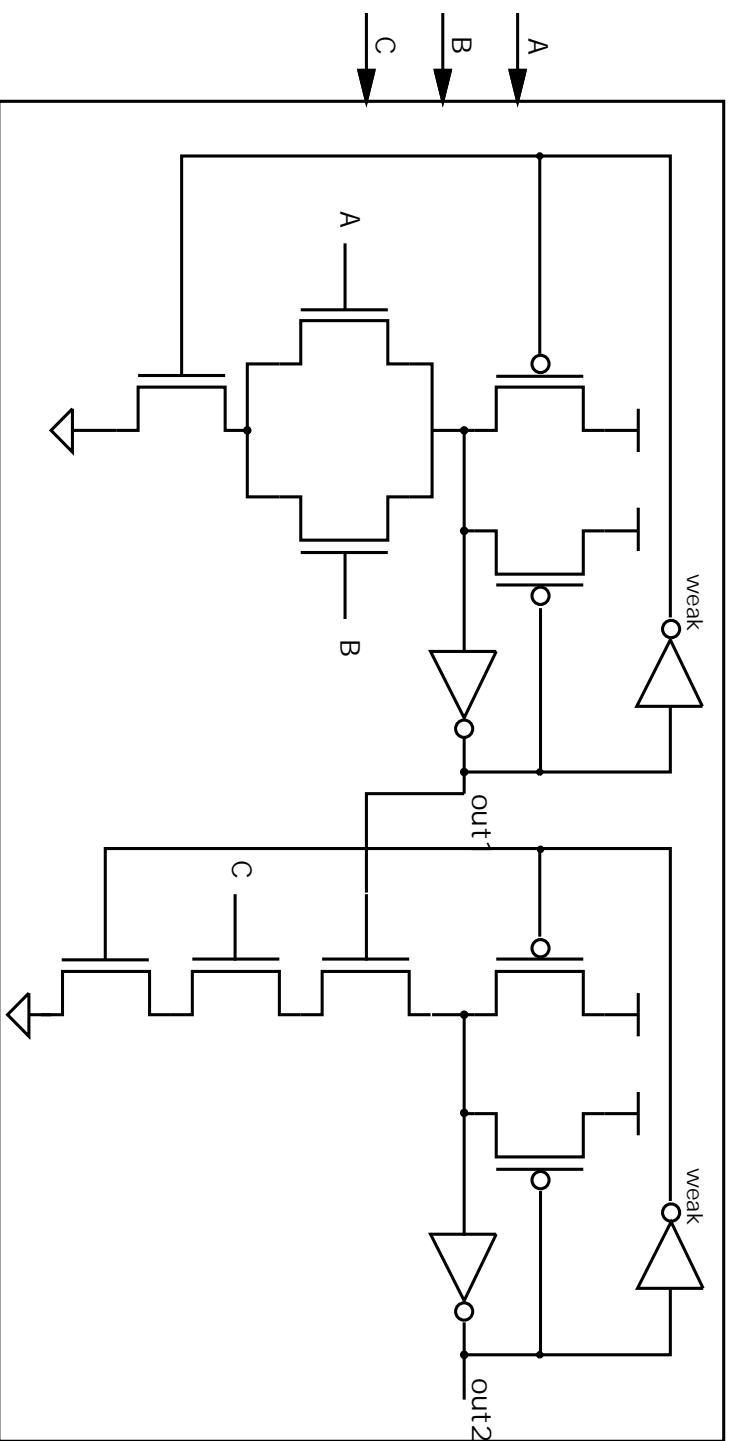


Domino CMOS

 Simulación con tiempos de propagación NO solapados:




Domino CMOS

Simulación con entradas NO solapadas:

 


Domino CMOS

 Simulación con tiempos de propagación solapados:




Domino CMOS

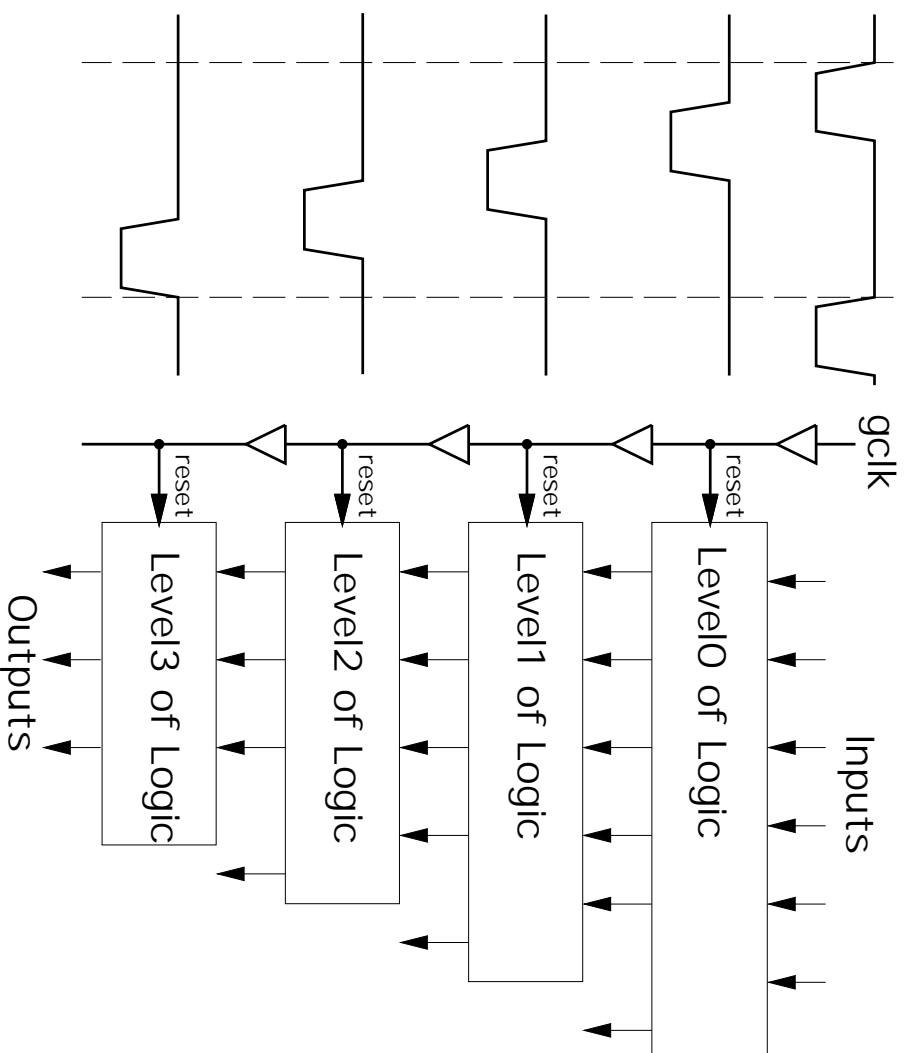Estructura de un circuito delayed-reset domino.



Domino CMOS

 Delayed-reset utilizando unfooted domino.




Señales de reset deben solaparse en la fase de ejecución.

Recomendable, pero no necesario que se solapen las entradas.


Domino CMOS

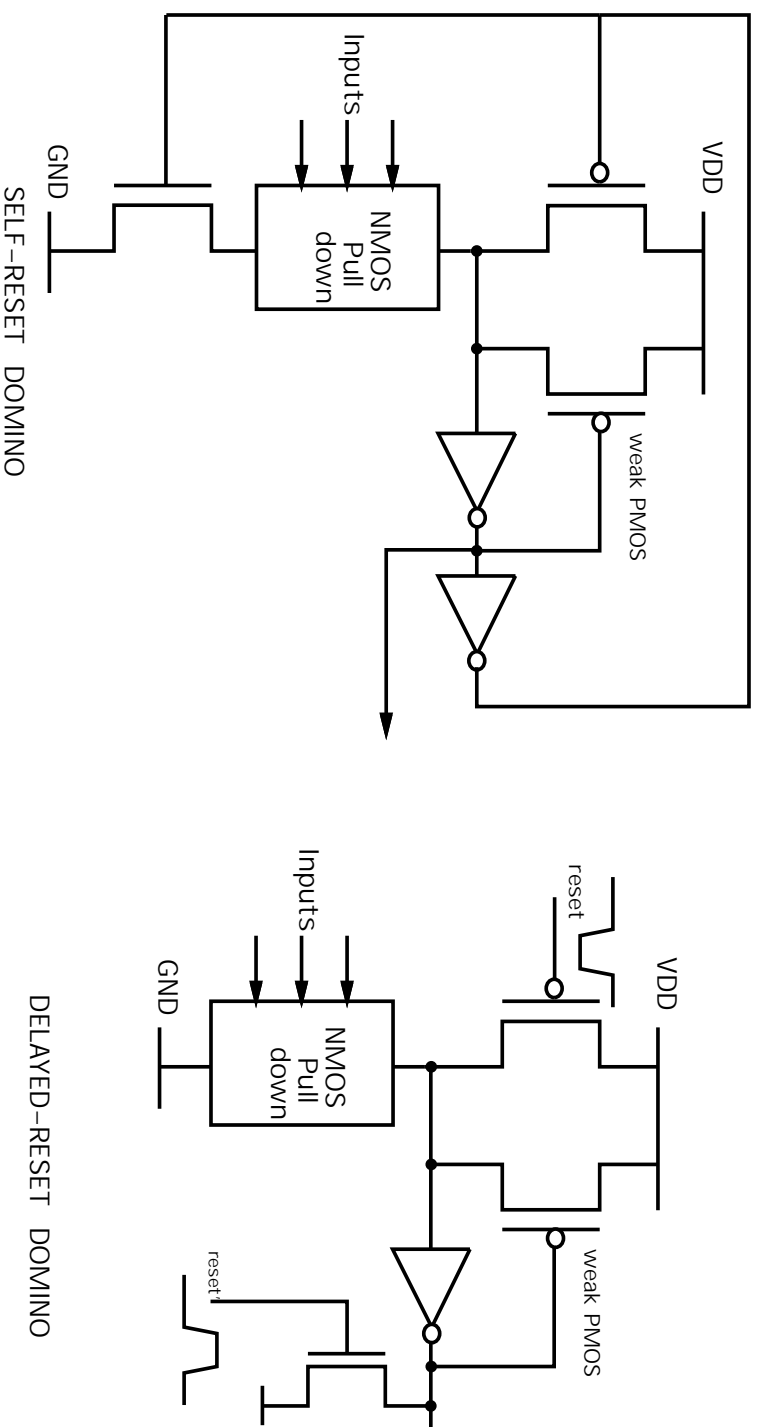Variaciones en el reset: SELF-RESET y DELAYED-RESET



Domino CMOS

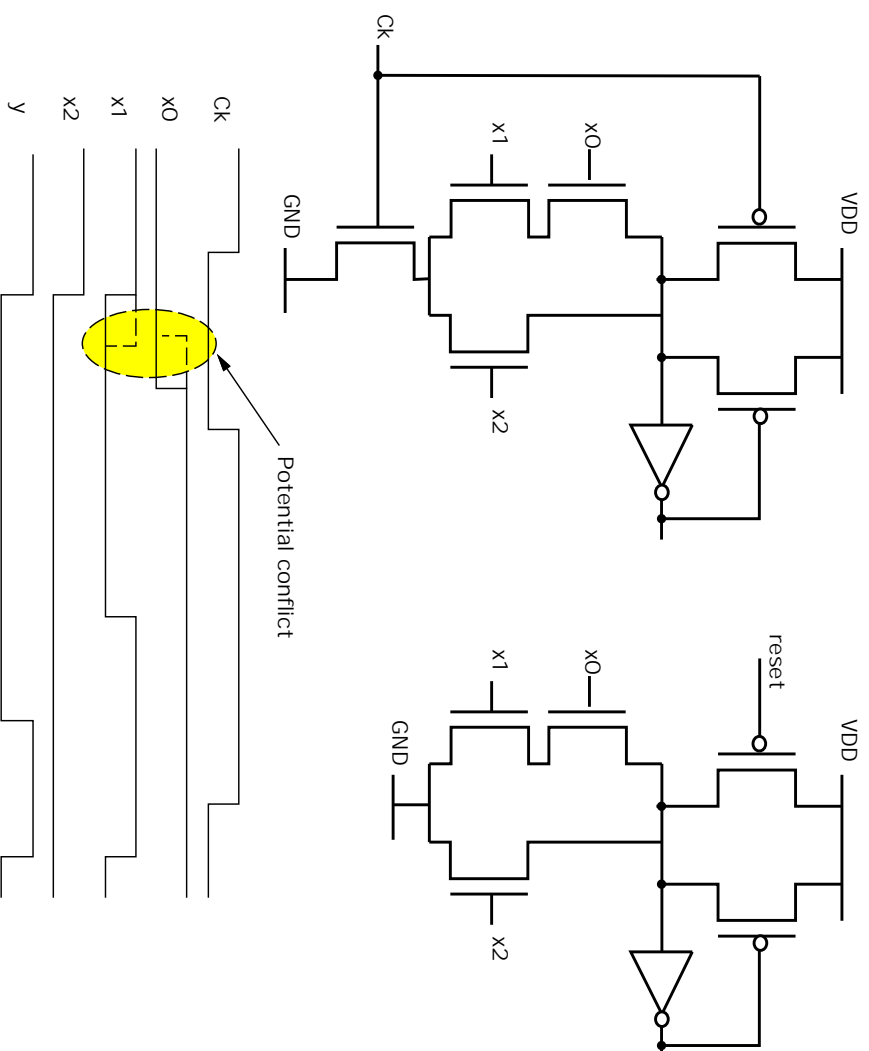
Unfooted domino es más restrictivo en el orden de llegada de las señales.



Domino CMOS


Footed vs. Unfooted Domino CMOS.

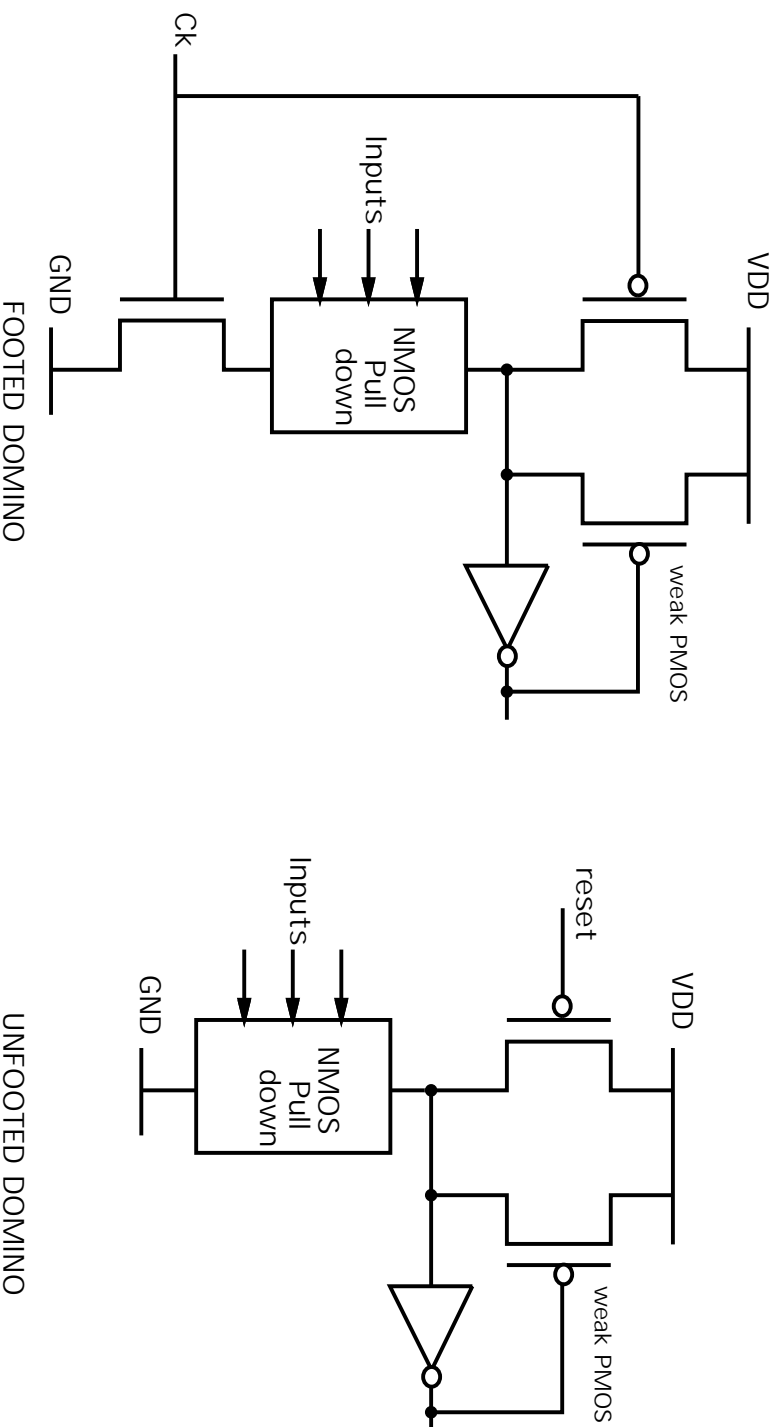Unfooted Domino es un 10% más rápido y ocupa menos área.




Domino CMOS

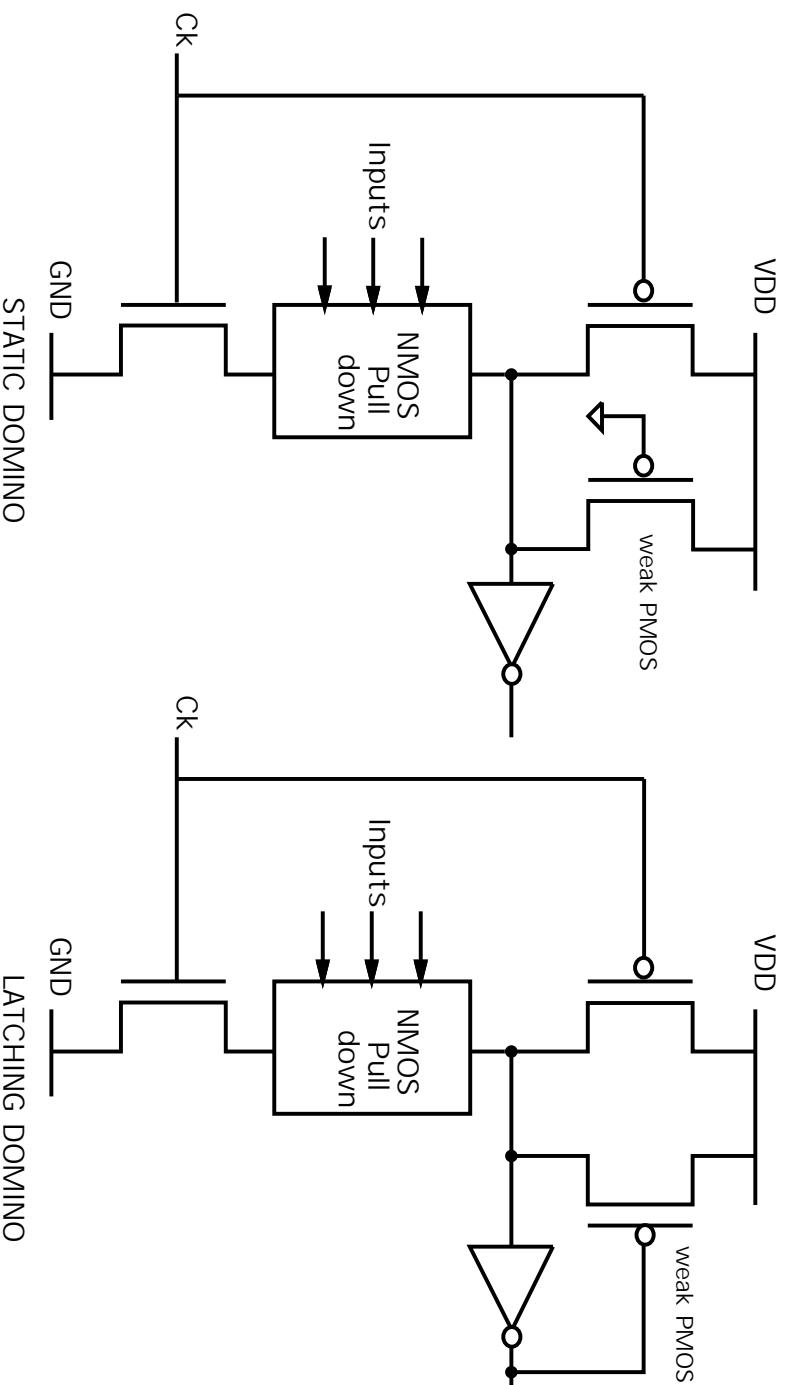Estructuras para mejorar el rendimiento de las puertas Domino CMOS.




Domino CMOS

 Esta estructura puede producir redistribución de la carga entre $C1$ y $C2$ durante la fase de evaluación. Esto reduciría el nivel del voltaje de salida.




Domino CMOS

 Se añade un inversor a la salida de la puerta para evitar activar la siguiente etapa.





NORA CMOS (NP)

 Se pueden crear puertas CMOS dinámicas juntando una etapa con pull-down PMOS y la siguiente con pull-down NMOS.





Estructuras Dinámicas CMOS

  


CMOS Dinámico

  Se pueden crear puertas CMOS dinámicas tanto con función NMOS en el pull-down como función PMOS en el pull-up.



CMOS Dinámico

 
El encadenamiento produce una descarga no deseada en la fase de evaluación.



CMOS Dinámico


El funcionamiento de la puerta se divide en dos fases:

- Pre-carga.
- Evaluación.

 





Pseudo NMOS

 El transistor NMOS de depleción se substituye por un transistor PMOS.



Pass Transistor Logic


Diseño de un multiplexor:

    

Pass Transistor Logic

Principios de funcionamiento:

 
Los transistores se utilizan como interruptores puros, es decir, no se crean estructuras de pull-up y pull-down.



Estructuras Dinámicas MOS

Principios de funcionamiento:

 La tecnología dinámica se basa en la utilización de las capacidades parásitas (capacidades de puerta) para almacenar temporalmente valores:



Estructuras Dinámicas MOS

La utilización de estructuras estáticas CMOS es interesante de cara a facilitar el diseño y reducir el consumo, pero supone un incremento de los retardos y el área.

Las estructuras dinámicas se utilizan para acelerar los cálculos y a la vez reducir el número de transistores requeridos.

Tipos de tecnología:

- Pass transistor.
- Pseudo nMOS Logic.
- Dynamic CMOS Logic (precharge-evaluate).
- NORA CMOS Logic (NP).
- Domino CMOS Logic.
- Clocked CMOS Logic (C^2 MOS).
- CVSL Logic (Cascade voltage switch logic).

Tecnología CMOS.

Diseño de lógica dinámica

Enrique Pastor Llorens

Rosa M. Badia

Agost 2001

Disseny Bàsic VLSI



Departament d'Arquitectura de Computadors
Universitat Politècnica de Catalunya